

PHYSICS




Chapter 18

4th

SECONDARY

ASOCIACIÓN DE RESISTORES


 


ASOCIACION DE RESISTORES

¿Por qué si se funde el foco de la cocina, no se interrumpe la energía eléctrica en la sala?

¿Qué sucede cuando conectas dos focos en serie a una fuente de voltaje y el filamento de uno de los focos se funde?

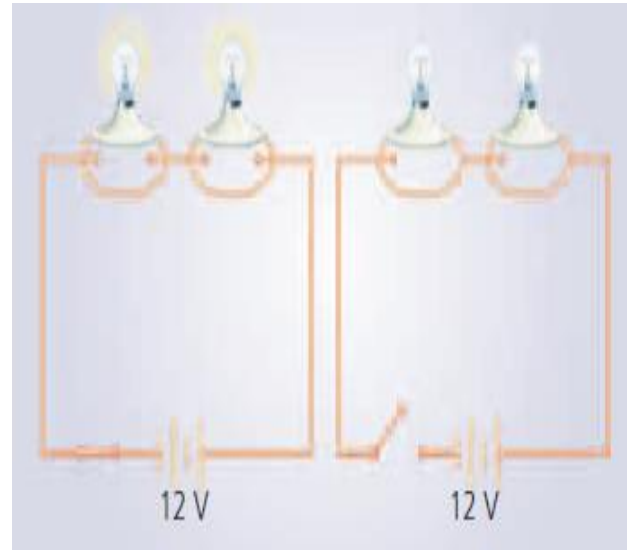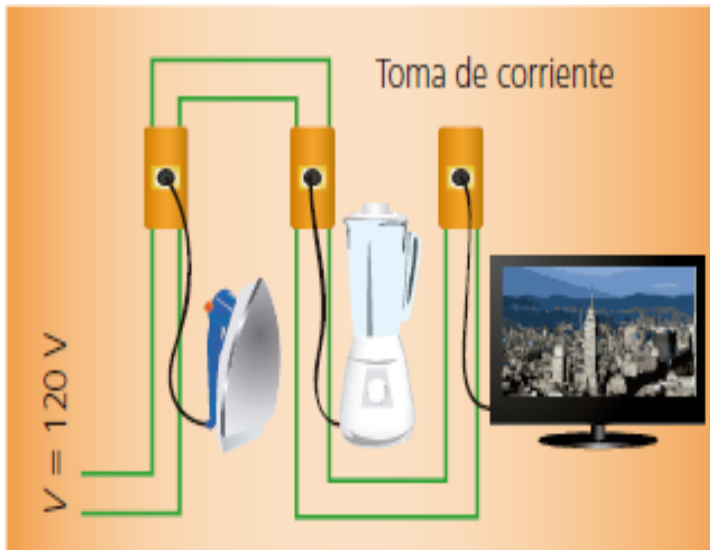¿Qué sucede con el brillo de dos focos conectados en serie a una fuente de voltaje, comparado con el brillo de un solo foco conectado a la misma fuente de voltaje?



Dado la importancia de explicar estas interrogantes, es requisito entender el propósito de las conexiones en SERIE y en PARALELO, las que pasamos a estudiar con mas detalle.



RESISTENCIA EQUIVALENTE


Por definición, la RESISTENCIA EQUIVALENTE es aquella que ofrece la misma oposición al paso de la corriente que en la conexión original de resistencias, y que, por consiguiente, las puede reemplazar ya que cumple la misma función.



ASOCIACIÓN EN SERIE



En una conexión en serie, los elementos se conectan uno después del otro, por lo que por ellos circula una misma corriente. El paso de la corriente se interrumpirá si se abre la conexión en cualquier punto. Esta característica se aprovecha para proteger y controlar sistemas eléctricos. Los interruptores y los fusibles se conectan en serie, así como muchos circuitos de los sistemas de radio y televisión.

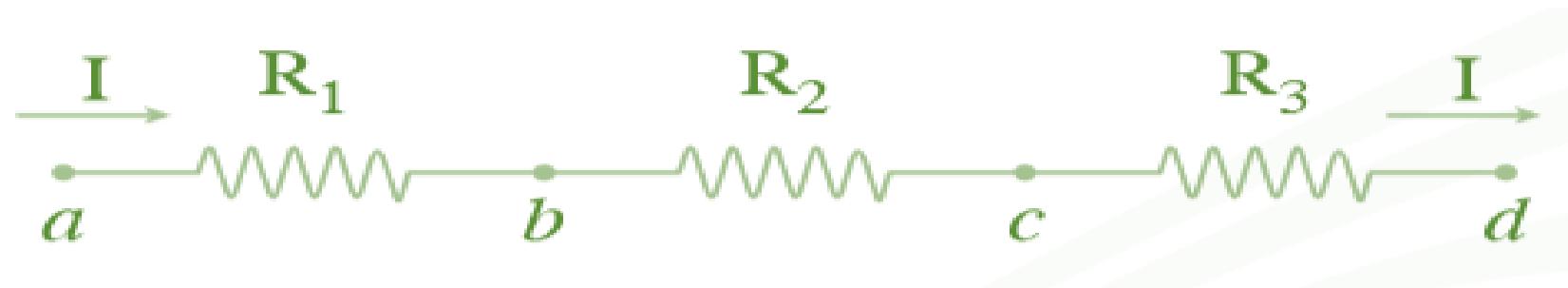


Donde el valor de la resistencia equivalente se obtiene usando:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$$



ASOCIACIÓN EN PARALELO

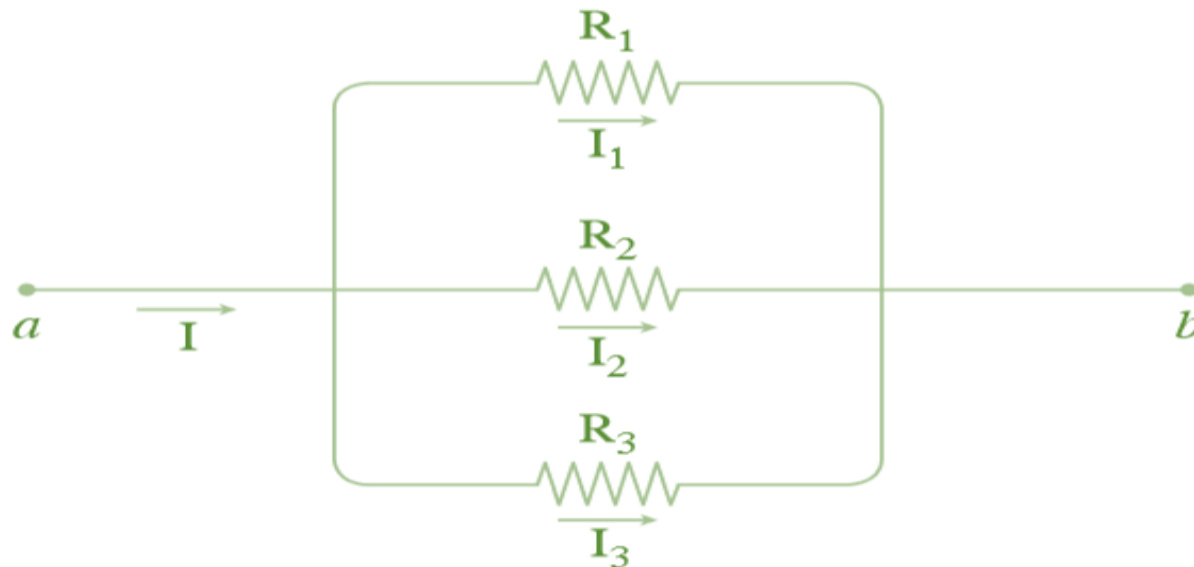En una conexión en paralelo, los elementos se conectan entre los dos alambres conductores que conducen a la fuente de voltaje, tal como se ve en la figura. En un circuito en paralelo los elementos operan en forma independiente, por ello, si uno de los ramales se desconecta o abre, los restantes continuarán funcionando.




Donde el valor de la resistencia equivalente se obtiene usando:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$




P.1: Determine la resistencia equivalente entre los terminales m y n.

RESOLUCION:

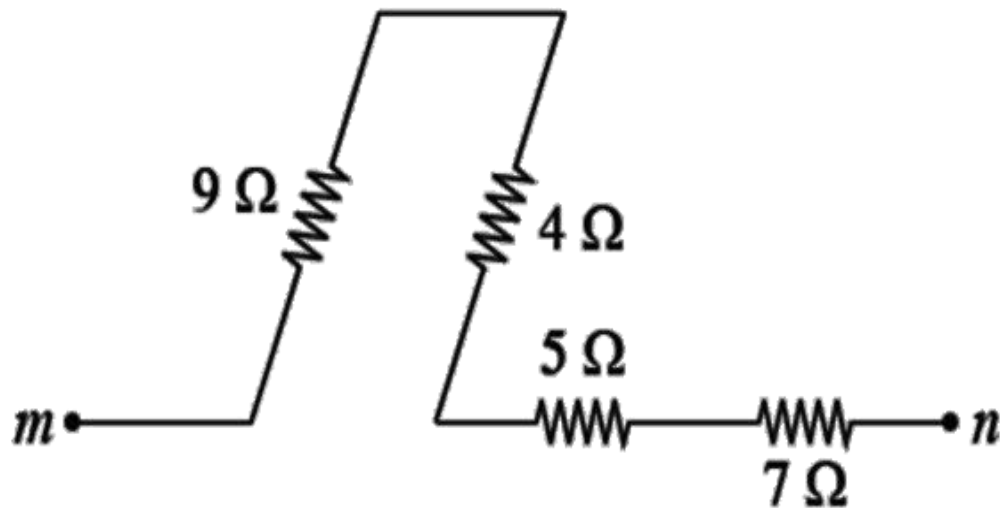

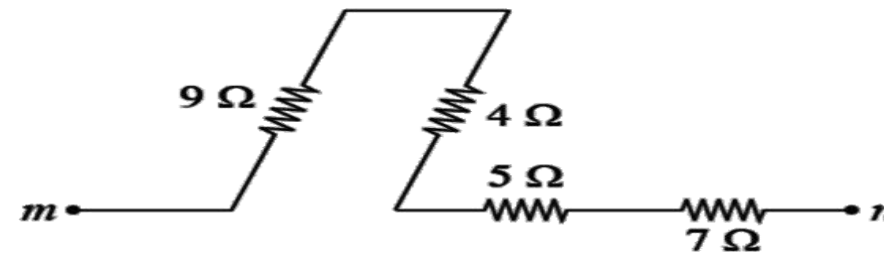Por todos los elementos pasa la misma corriente (SERIE).



Su R_{eq} se determina usando :

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$$


$$R_{eq} = 9 \, \Omega + 4 \, \Omega + 5 \, \Omega + 7 \, \Omega$$

$$R_{eq} = 25 \, \Omega$$





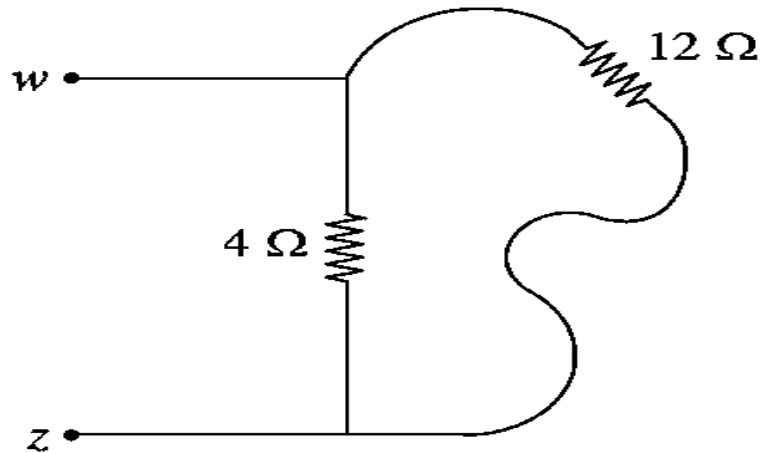P.2: ¿Cuál es el valor de la resistencia equivalente entre los bornes w y z?



RESOLUCIÓN:

Ambos elementos se encuentran en paralelo,

Su R_{eq} se determina usando;
(Solo para 2 resistencias)

$$R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Reemplazando valores;


$$R_{eq} = \frac{4 \, \Omega \cdot 12 \, \Omega}{4 \, \Omega + 12 \, \Omega} = \frac{48 \, \Omega^2}{16 \, \Omega}$$

$$R_{eq} = 3 \, \Omega$$





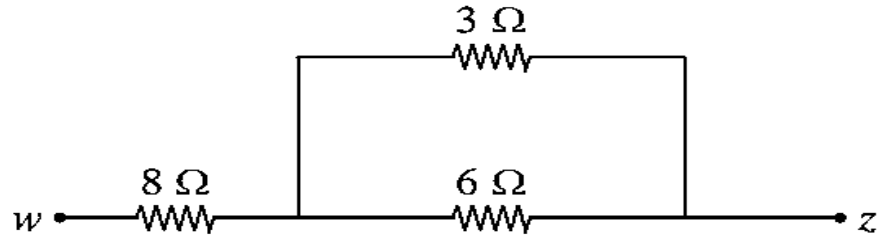P.3: Determine la resistencia equivalente entre los terminales w y z.




RESOLUCIÓN:


Del arreglo, los resistores de $3\ \Omega$ y $6\ \Omega$ están en paralelo.

$$R_{eq} = \frac{3\ \Omega \cdot 6\ \Omega}{3\ \Omega + 6\ \Omega} = \frac{18\ \Omega^2}{9\ \Omega}$$

$$R_{eq} = 2\ \Omega$$

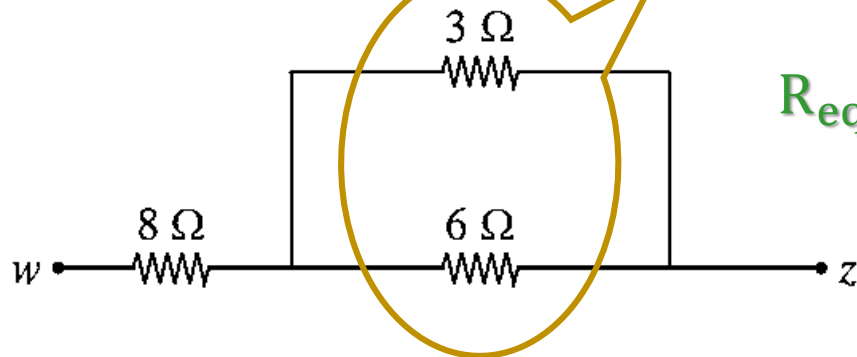

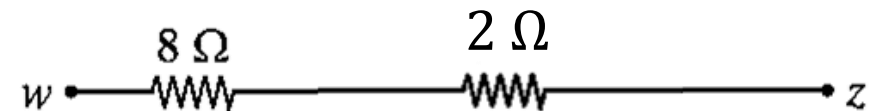Ahora, los resistores de $8\ \Omega$ y $2\ \Omega$ están en serie.




$$R_{eq} = 8\ \Omega + 2\ \Omega$$

$$R_{eq} = 10\ \Omega$$





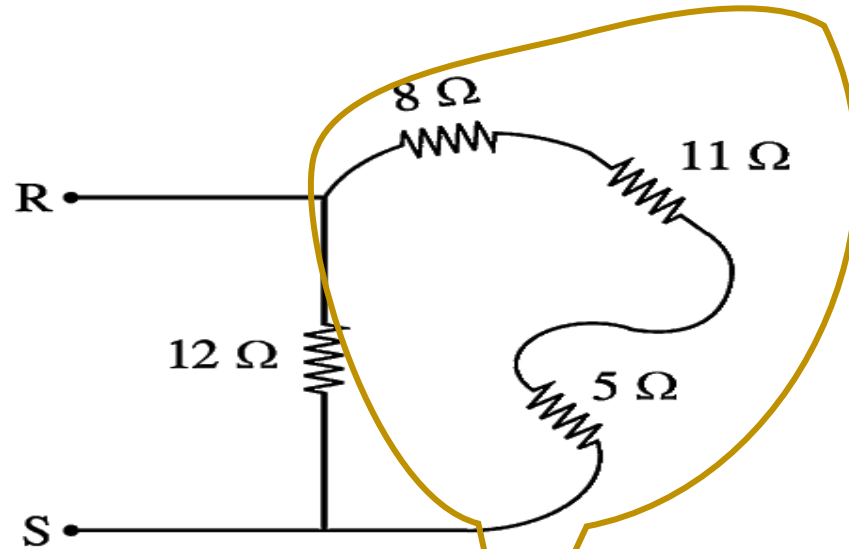P.4: En el sistema resistivo mostrado, determine la resistencia equivalente entre los terminales R y S.




RESOLUCIÓN:

Del arreglo de resistores, los de $8\ \Omega$; $11\ \Omega$ y $5\ \Omega$ están en serie.

$$R_{eq} = 8\ \Omega + 11\ \Omega + 5\ \Omega$$

$$R_{eq} = 24\ \Omega$$

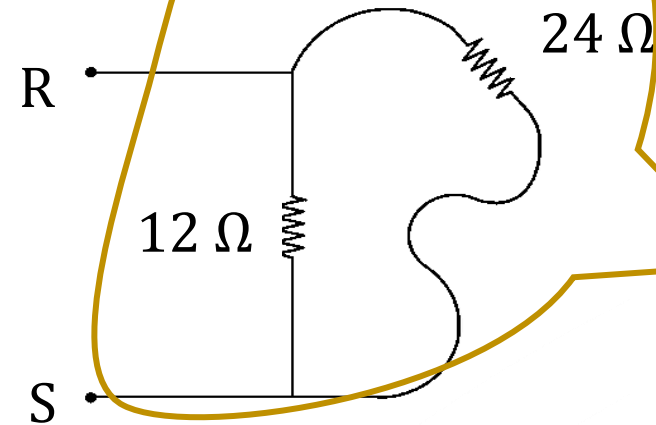

Ahora los resistores de $12\ \Omega$ y $24\ \Omega$ están en paralelo.


$$R_{eq} = \frac{12\ \Omega \cdot 24\ \Omega}{12\ \Omega + 24\ \Omega} = \frac{12 \cdot 24\ \Omega^2}{36\ \Omega}$$

$$R_{eq} = 8\ \Omega$$





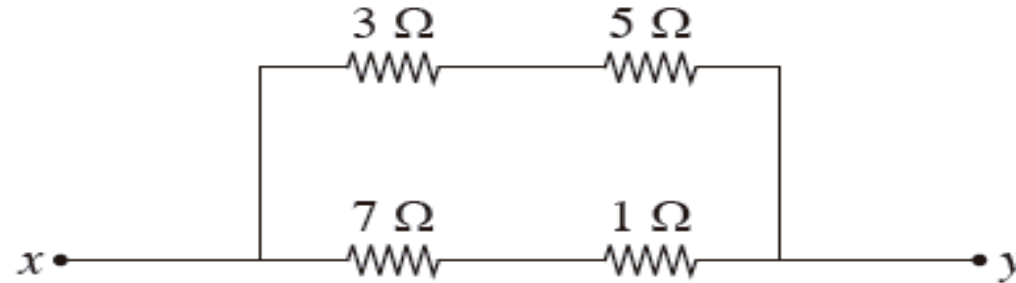
P.5: Determine la resistencia equivalente entre los terminales x e y.




RESOLUCION:

Reduciendo los elementos en SERIE;
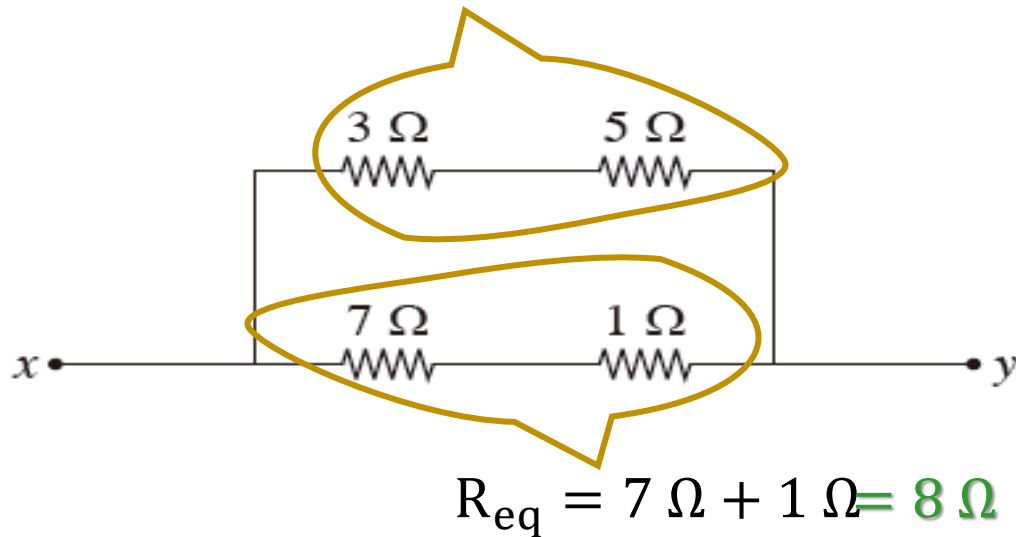
$$R_{eq} = 3 \Omega + 5 \Omega = 8 \Omega$$



El circuito se reduce a:

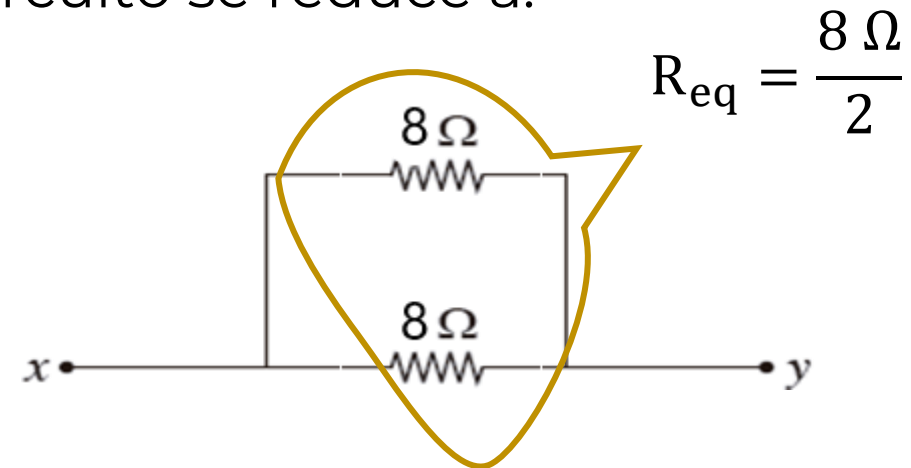


$$R_{eq} = 4 \Omega$$





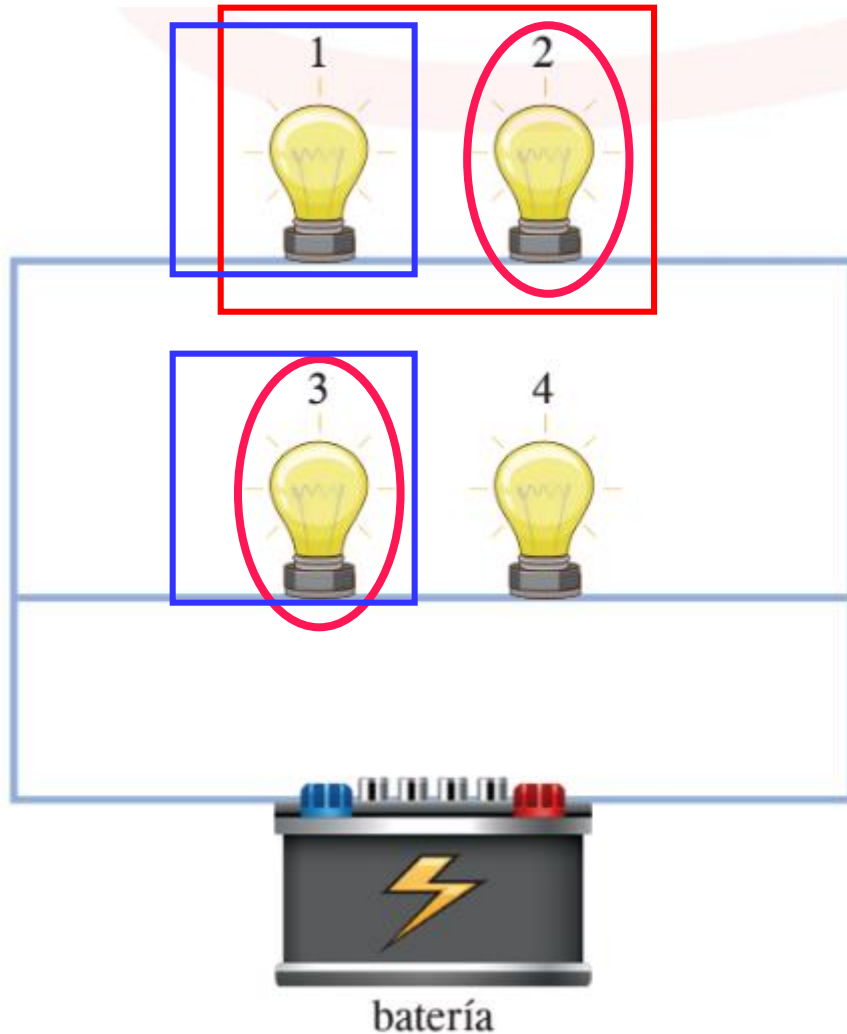P.6: Se muestra 4 focos conectados como se muestra, escriba verdadero (V) o falso (F) según corresponda.



➤ Los focos 1 y 2 se encuentran en serie. (**V**)

Los focos 1 y 2 se encuentran en serie

➤ Los focos 2 y 3 se encuentran en serie. (**F**)

Los focos 2 y 3 no se encuentran en serie

➤ Los focos 1 y 3 se encuentran en serie. (**F**)



Los focos 1 y 3 no se encuentran en serie

VFF






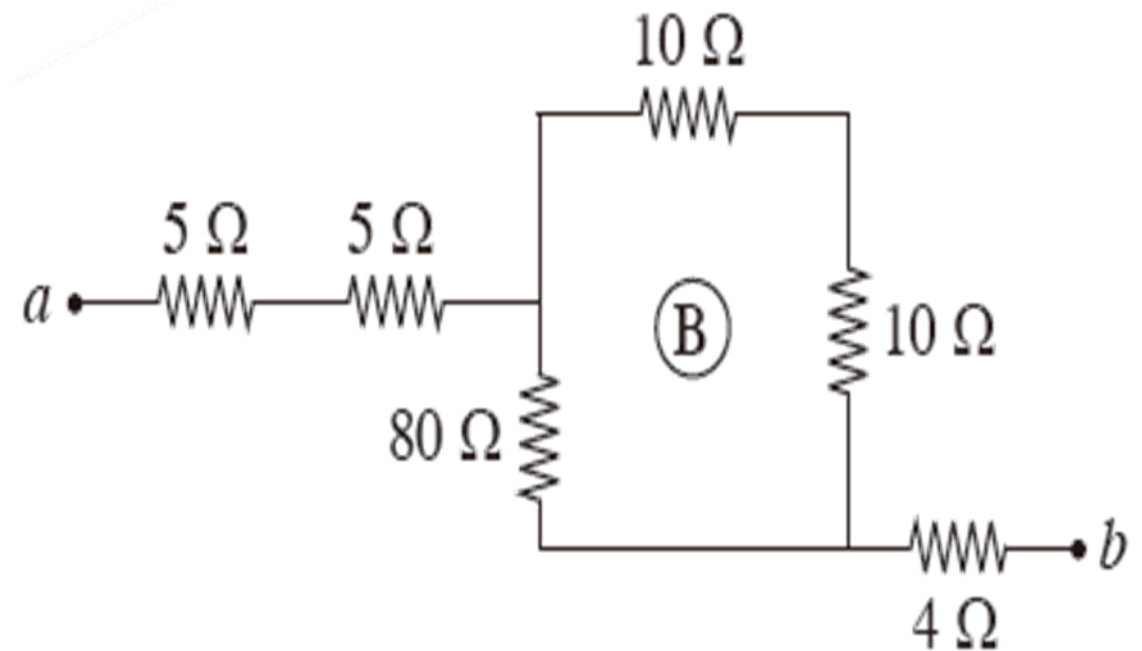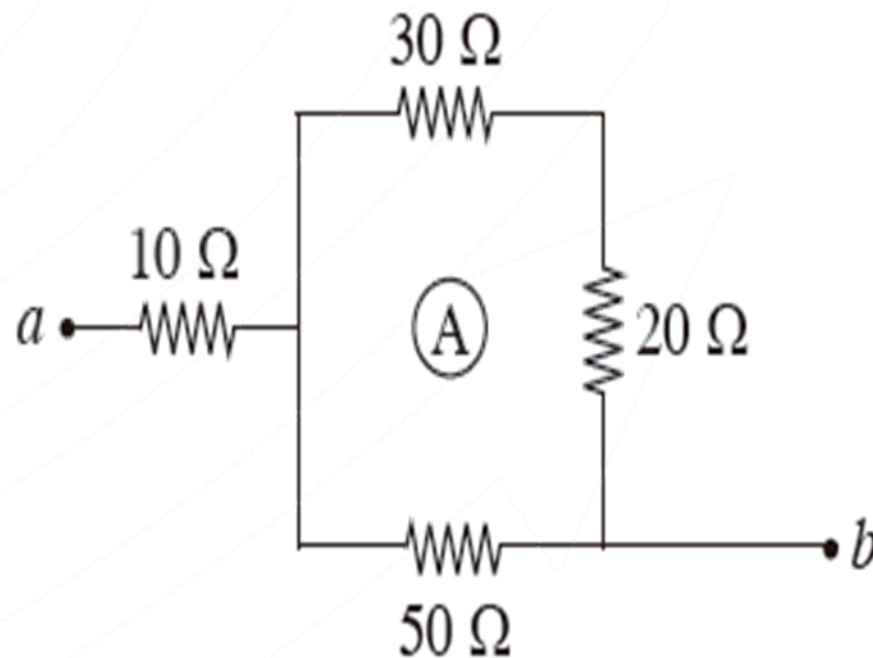P.7: Un circuito eléctrico está diseñado para que trabaje con una resistencia equivalente de $30\ \Omega$, sin embargo, el guía de laboratorio olvidó dejar registrado las resistencias equivalentes de cada juego de conexiones, ¿cuál se tendría que usar?





1er CASO;

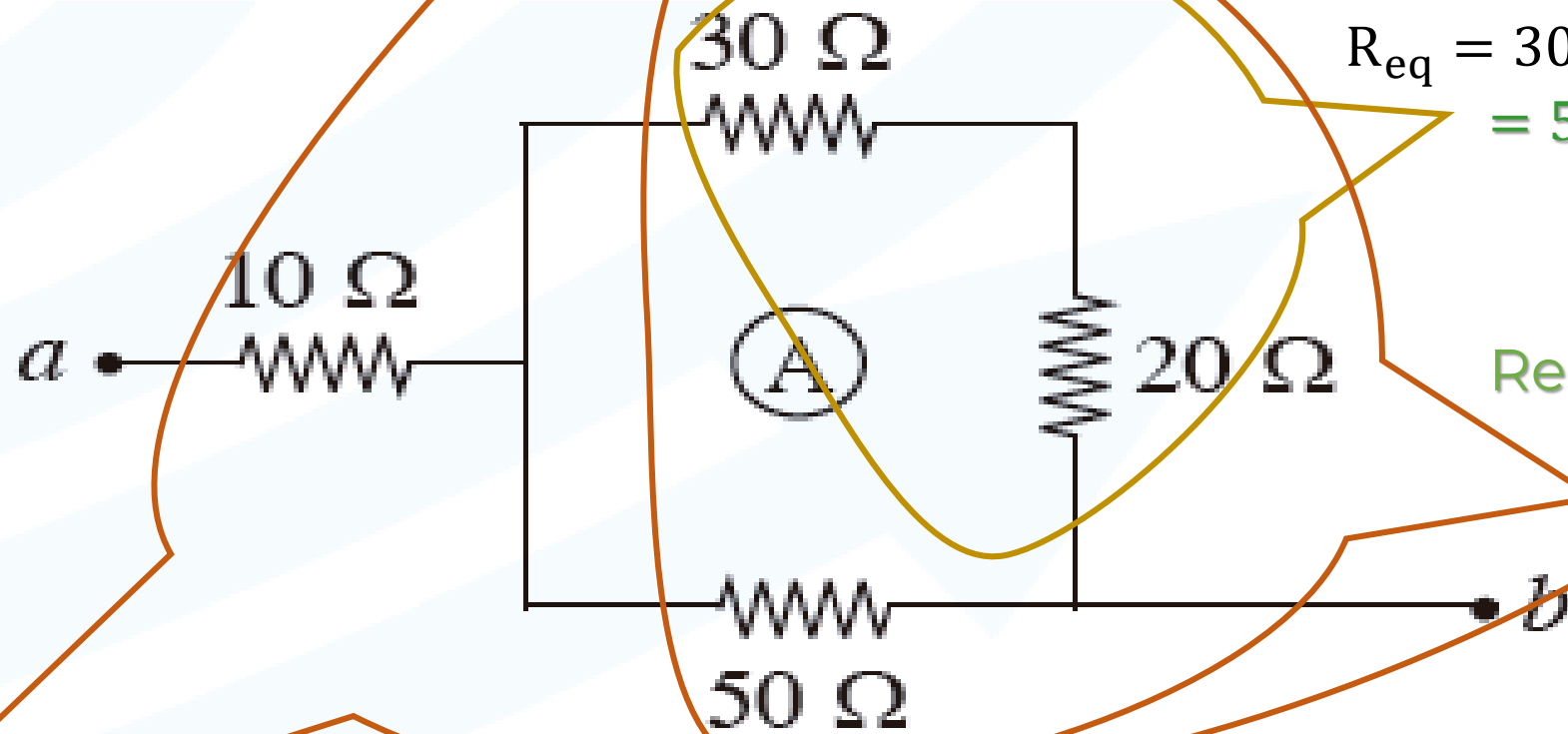

Resistores en serie;

$$R_{eq} = 30 \, \Omega + 20 \, \Omega = 50 \, \Omega$$

Resistores en paralelo;

$$R_{eq} = \frac{50 \, \Omega}{2} = 25 \, \Omega$$


Resistores en serie; $R_{eq} = 10 \, \Omega + 25 \, \Omega$

$$R_{eq} = 35 \, \Omega$$






2do CASO;

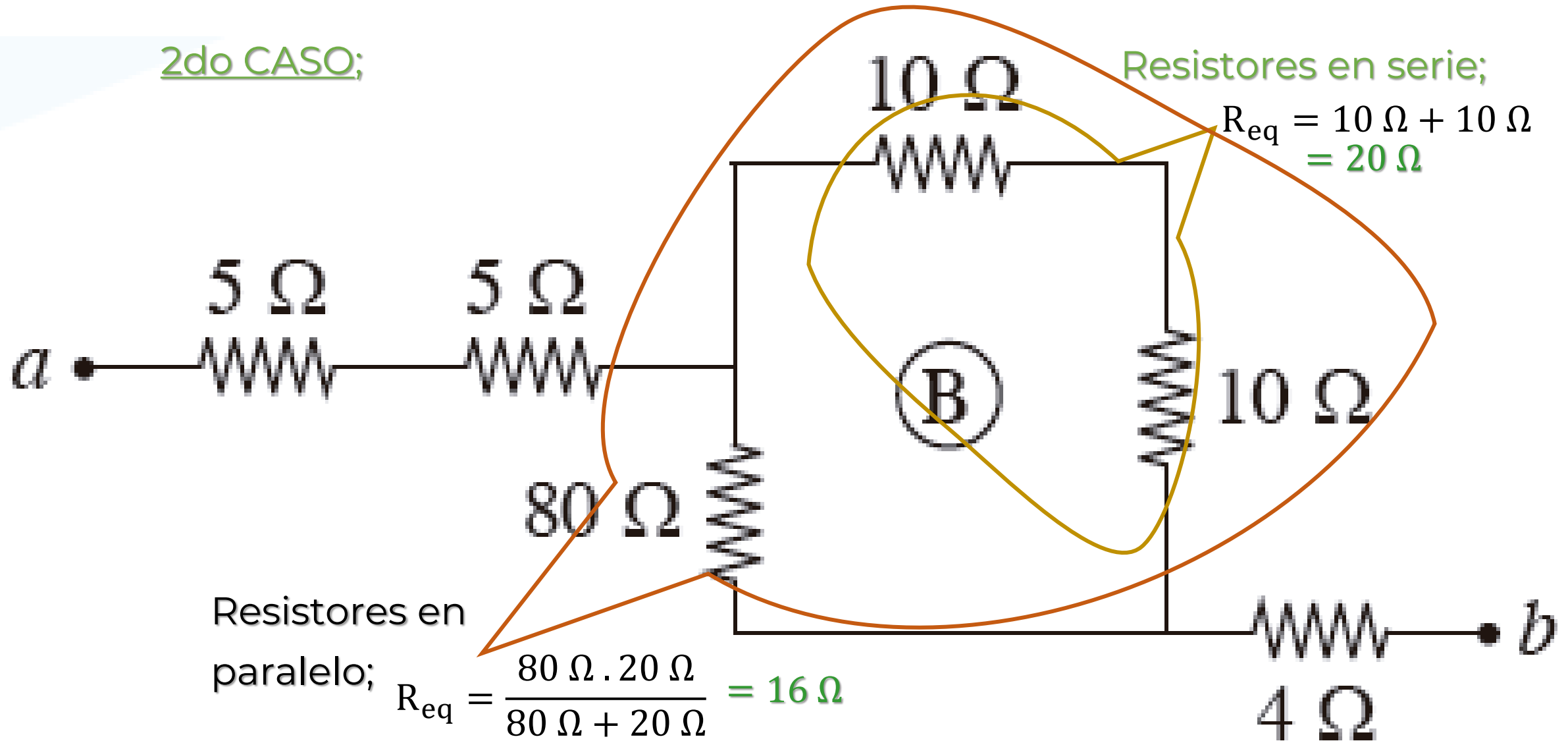



La conexión se reduce a:

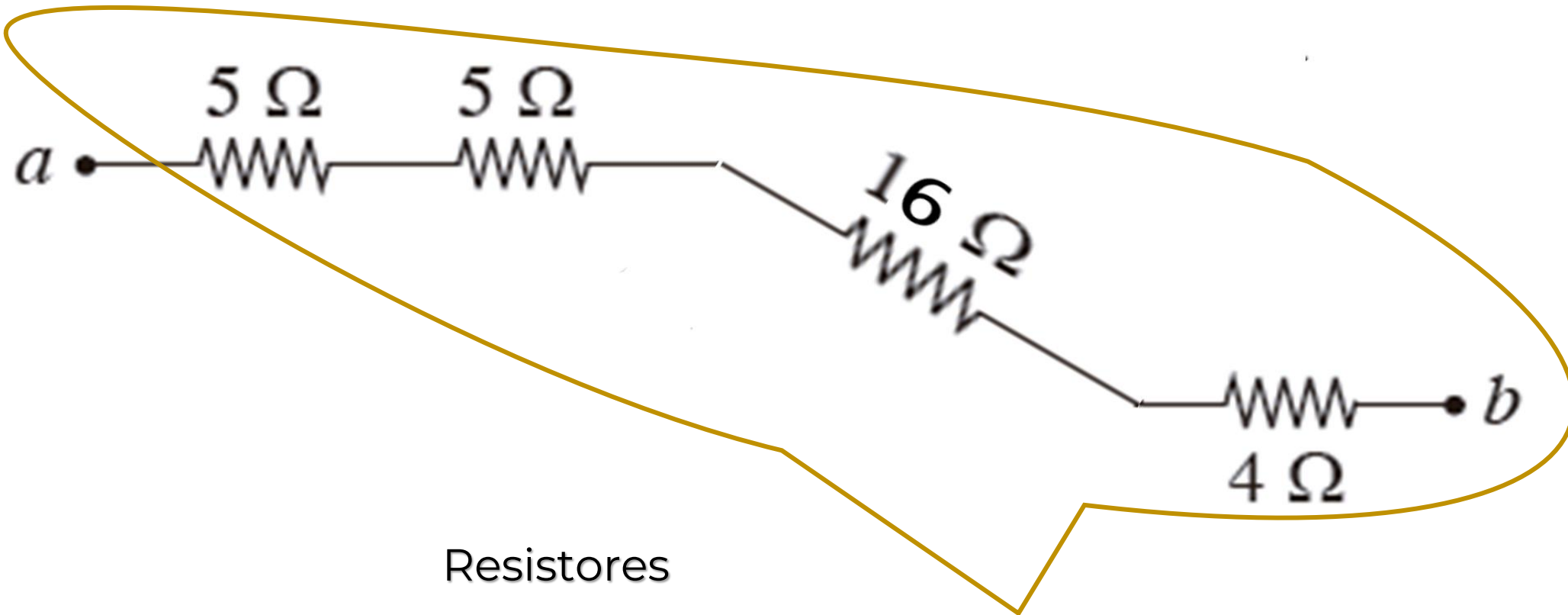

Resistores
en serie;

$$R_{eq} = 5\ \Omega + 5\ \Omega + 16\ \Omega + 4\ \Omega$$

$$R_{eq} = 30\ \Omega$$



!!!! Elejimos la 2da Conexión !!!!

THANK YOU

GRACIAS
ARIGATO
SHUKURIA
GOZAIMASHITA
EFCHARISTO

DANKSCHEEN
JUSPAXAR
BAIKA
SPASSIBO
NUHUN
SNACHALHUYA
CHALTU
YAQHANYELAY
TASHAKKUR ATU
WABEEJA
MAITENA
YUSPAGARATAM
HUI
SUKSAMA
EKHMET
ATTO
ANHA
SPASIBO
DENKAUJA
HENACHALHYA
UNALCHEESH
TINGKI
BIYAN
SHUKRIA
MAAKE
GRAZIE
MEHRBANI
PALDIES
BOLZİN
MERCI
MINMONCHAR
MAKETAI
SIKOMO
EKOJU
HATUR
GUE
TAUTAPUCH
MEDAWRGSE
SAICO
MERASTAWHY
GAEJTTHO
AGUYJE
FAKRAUE
KOMAPSUMNIDA
LAH